

位相検波器

CD-505R2



本モジュールは、入力差動アンプ、2つのポストアンプ、バンドパスフィルタ、移相器、位相検波器、ローパスフィルタから構成されるハイブリッド位相検波器です。信号の周波数範囲は10Hz～10kHzです。抵抗2本によりバンドパスフィルタの中心周波数を、抵抗2本によりポストアンプの利得を、抵抗と半固定抵抗器により移相量をそれぞれ設定できます。

参照信号は、デューティファクタ1:1の方形波を印加します。移相器により±45°の範囲で参照信号の位相を調整できます。さらに、ポストアンプを90°移相器と反転増幅器として使用すれば、スイッチ併用で±360°の調整が可能です。

ローパスフィルタは2次型でQ=0.5であり、抵抗とキャパシタにより等価雑音帯域幅を自由に設定できます。

▼絶対定格

電源電圧(±Vs)	±18V
信号入力電圧	±Vs ①、③、⑤、⑪、⑬、⑯
参照信号入力電圧	+5.5V ⑯

▼入力増幅器

入力形式	差動入力
入力インピーダンス	差動入力 200kΩ 反転入力 100kΩ 非反転入力 200kΩ
利得	1倍
周波数特性	DC～10kHz
最大入力電圧(線形)	±10V

▼ポスト増幅器

利得	1～100倍(2段構成の増幅器、10倍×2)
設定方法	外付抵抗2本による
入出力位相	同相
周波数特性	DC～10kHz

▼バンドパスフィルタ

特性	1次対バンドパスフィルタ
Q	5
中心周波数(f ₀)範囲	10Hz～10kHz
設定方法	外付抵抗2本による R _{BP} ≤1.59MΩ 100Hz以下は外付キャパシタ併用も可

利得

0dB±0.5dB

▼移相器

周波数範囲	10Hz～10kHz
移相範囲	90° ±45° 以上
設定方法	外付抵抗および半固定抵抗器による 100Hz以下は外付キャパシタ併用
利得	1倍

▼位相検波器

周波数範囲	10Hz～10kHz
方式	参照信号に同期した同期検波方式
参照信号	TTLレベル、デューティファクタ1:1
入力処理(内部)	100kΩにてプルダウン
オフセット	φ1、φ2バランス、出力オフセット調整可能 外付半固定抵抗器による

▼ローパスフィルタ


特性	2次ローパスフィルタ
等価雑音帯域幅	外付抵抗2本により30Hz～1kHzの範囲で設定可 外付抵抗(R _{LP})2本とキャパシタ(C _{LP})2本により 任意

▼その他

電源電圧	±15V(±14～±16V)
消費電流	±30mA(typ)
温湿度範囲	動作 -20°C～70°C 10%～95%RH 保存 -30°C～80°C 10%～80%RH
外形寸法	54.4×33.7×6.5mm H型

注) 特記なき場合は、±15V、23°C±5°C

基本接続図

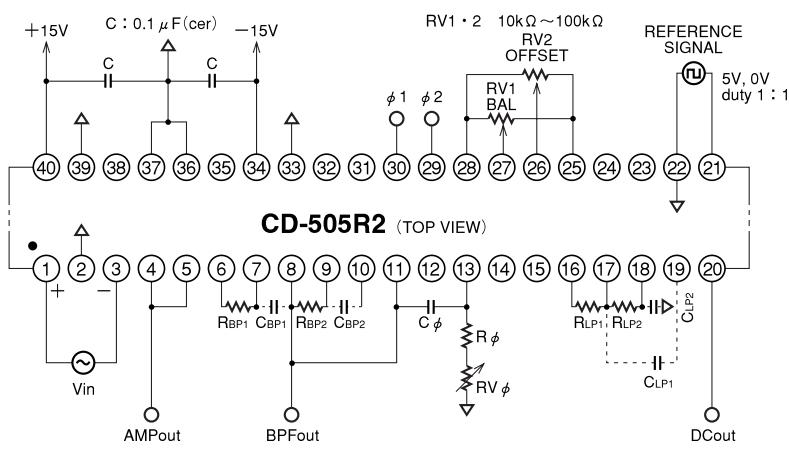


●ポスト増幅器の使用例

1. 入力信号が微少な場合に信号系の増幅器として
2. 高入力インピーダンスでかつCMRRを大きくとりたいときにインスツルメンテーションアンプとして
3. 位相調整範囲を360°としたときに移相器として

●定数計算箇所

1. 中心周波数を決定
→ バンドパス R_{BP1,2}(C_{BP1,2})
2. 移相量を決定
→ 移相器 C φ, R φ, RV φ
3. 等価雑音帯域幅を決定
→ ローパス R_{LP1,2}(C_{LP1,2})


ブロック図

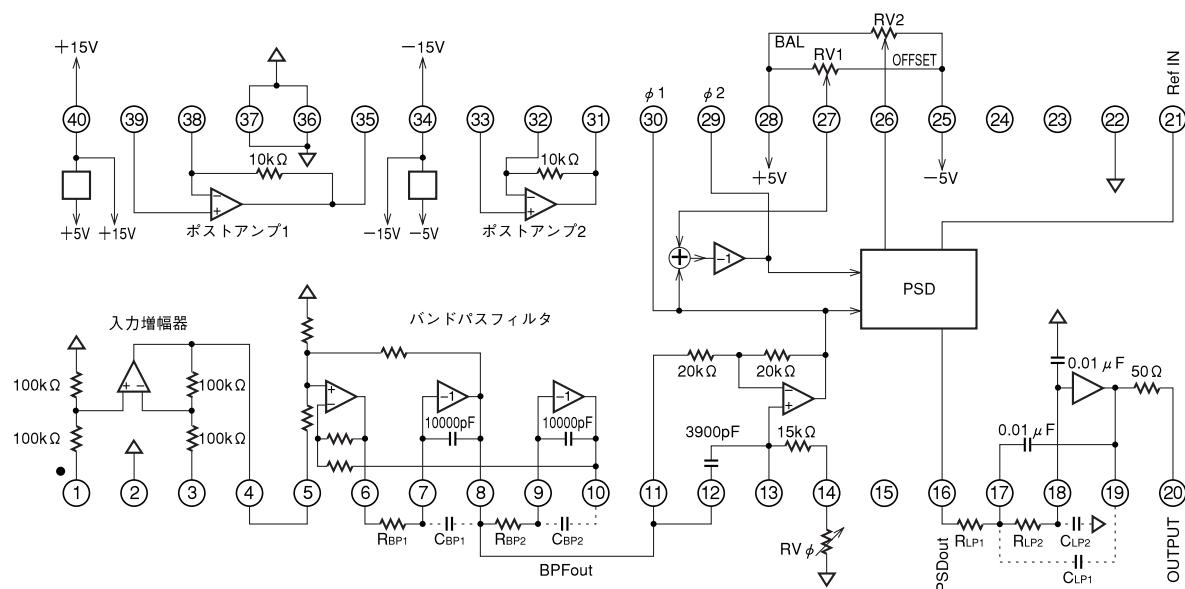


①～④ 入力増幅器

差動構成の増幅器で、①ピンが非反転入力、②ピンが反転入力です。
基本的使用法として以下の方法があります。


1. 差動増幅器

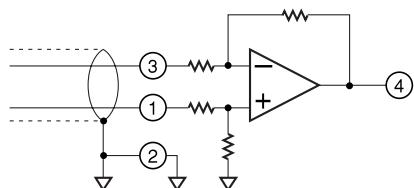

2. 反転増幅器

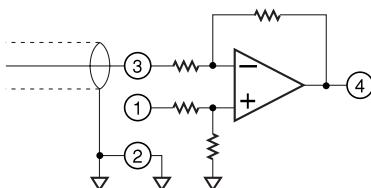

3. 非反転増幅器

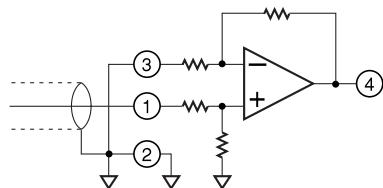

⑪～⑭ 移相器

本器は信号系で位相を調整します。
移相範囲は90°の幅です。
この範囲をこえて位相調整を行う場合は、360°移相器のアプリケーションを用いて下さい。
信号モニタ端子は⑲、⑳ピンです。

⑮～⑯ バンドパスフィルタ

PSDは方形波と乗算を行う為、高調波成分も検波します。このバンドパスフィルタにより高調波を除去し、基本波のみの測定を行うことができます。
中心周波数設定用の素子を外付部品で設定することにより、1次対Q=5のバンドパスフィルタを構成します。
このフィルタにより、3次高調波を約20dB、5次高調波を約26dB減衰させることができます。バンドパスの中心周波数の調整は、入力信号と⑧BPF OUT端子の信号を比較して、位相差ゼロまたは180°となるようにR_{BPF}で調整します。

PSD

2相信号となった信号を、参照信号により位相検波します。

⑰～⑲ LPF


等価雑音帯域を決定するローパスフィルタです。外付抵抗2本により、周波数によってはキャパシタも併用して2次のLPFが構成できますが、用途によっては1次系の必要な場合もあります。95ページを参照してください。

■ オフセット調整方法

オフセットの調整は2ヶ所あります。以下に調整方法を示します。

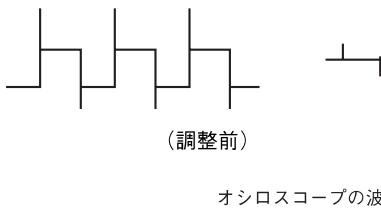1. BALANCE(RV1)

⊕ - 入力共にグランドに落とします。⑯PSD OUT端子をオシロスコープの最大感度でモニタします。使用する周波数にて参照信号を入力した場合、方形波のp-pが最少となるようにBALANCE RV1を調整します。



2. OFFSET(BV2)


同上の接続で②DC OUTを直流電圧計に接続します。

出力直流電圧が、ゼロとなるようにOFFSETボリュームを調整します。

注) オフセット電圧は周波数特性を持ちます。信号周波数を変更した場合は必要に応じて再調整を行って下さい。

■ 移相器の設定

1) 任意の周波数の場合-1

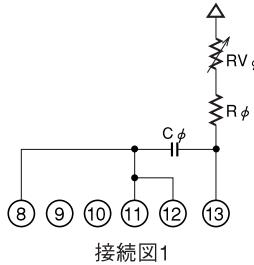

$1k\Omega \leq R_\phi \leq 100k\Omega$
になるよう、次式から R_ϕ , C_ϕ を決定します。

$$R\phi = \frac{1}{2\pi \cdot (C\phi + 3.9 \times 10^{-9}) \cdot 2.72f} [\Omega]$$


f: [Hz]
C ϕ : [F]

決定した R_ϕ から $RV_\phi \geq 6.67R_\phi$ の条件をもとに RV_ϕ を決定します。

例：400Hz

$C\phi = 1700\text{pF}$ として、式より $R\phi = 26.1\text{k}\Omega$ となります。


2) 任意の周波数の場合-2

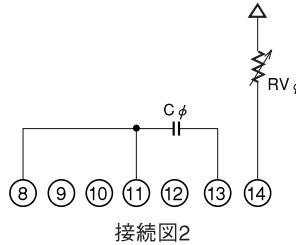

$$RV\phi = 100k\Omega \text{として} \\ C\phi = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot 40.8 \times 10^3} [F] \\ f: [Hz]$$

よりC₀を決定します。

3) 1kHzの場合

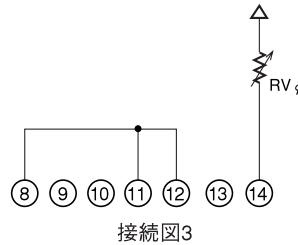

使用する周波数が1kHzの場合は外付けポテンショのみで±45°移相できます。

	接続図1			接続図2			接続図3		
	C ϕ	RV ϕ	R ϕ	C ϕ	RV ϕ	RV ϕ			
10kHz	—	10k	1.5k	390p	100k	—	—	—	—
1kHz	—	—	—	—	—	—	—	100k	—
100Hz	—	1M	150k	39000p	100k	—	—	—	—
10Hz	39000pF	1M	150k	0.39 μ	100k	—	—	—	—

■等価雑音帯域幅の設定

1) 2次ローパスフィルタを用いる場合

等価雑音帯域幅	時定数(TC)	接続図	R _{LP1} 、2	C _{LP1} 、2
100Hz	1.25msec	1	124kΩ	—
30Hz	4.17msec	1	412kΩ	—
10Hz	12.5msec	1	1.24MΩ	—
3Hz	41.7msec	2	41.2kΩ	1 μF
1Hz	125msec	2	124kΩ	1 μF
0.3Hz	417msec	2	412kΩ	1 μF
0.1Hz	1.25sec	2	1.24MΩ	1 μF
0.03Hz	4.17sec	2	412kΩ	10 μF
0.01Hz	12.5sec	2	1.24MΩ	10 μF

時定数(TC)=R_{LP}·C_{LP} {10kΩ≤R_{LP}≤1.59MΩの条件で
等価雑音帯域幅=1/8TC R_{LP}とC_{LP}の値は任意}

出力電圧の整定時間は時定数の6~7倍となります。

2) 1次ローパスフィルタを用いる場合


等価雑音帯域幅	時定数(TC)	接続図	R _{LP1} 、2	C _{LP1} 、2
100Hz	2.5msec	1	249kΩ	—
30Hz	8.33msec	1	825kΩ	—
10Hz	25msec	2	226kΩ	0.1 μF
3Hz	83.3msec	2	750kΩ	0.1 μF
1Hz	250msec	2	249kΩ	1 μF
0.3Hz	833msec	2	825kΩ	1 μF
0.1Hz	2.5sec	2	249kΩ	10 μF
0.03Hz	8.33sec	2	825kΩ	10 μF
0.01Hz	25.0sec	2	1.13MΩ	22 μF

時定数(TC)=R_{LP}·C_{LP} {10kΩ≤R_{LP}≤1.59MΩの条件で
等価雑音帯域幅=1/4TC R_{LP}とC_{LP}の値は任意}

出力電圧の整定時間は時定数の4~5倍となります。

■ポスト増幅器の応用

●信号系の増幅器

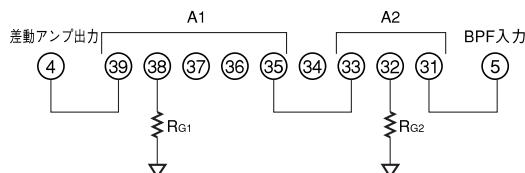


$$A_1 = \frac{R_{G1} + 10k}{R_{G1}} \quad A_2 = \frac{R_{G2} + 10k}{R_{G2}} \quad R_{G1}, R_{G2} : [k\Omega]$$

A₁、A₂≤10

例) A₁=10、A₂=10のとき R_{G1}=R_{G2}=1.11kΩ

●360°移相器

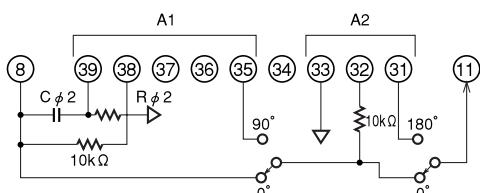

C_{φ2}[F]を決定して

$$R_{φ2} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C_{φ2}} [\Omega] \quad f: [Hz]$$



ただし

$$1.59k \leq R_{φ2} \leq 1.59M$$

●インスツルメンテイションアンプ




入力から④ピンまでの利得
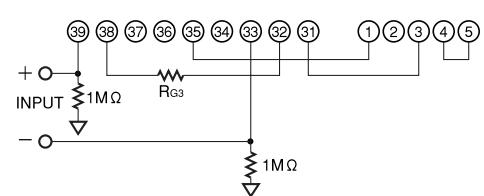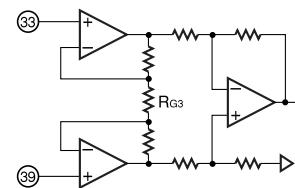
$$Gain = \frac{R_{G3} + 20 \times 10^3}{R_{G3}} \quad R_{G3}: [\Omega]$$




特性図


入力差動増幅器の振幅・位相特性

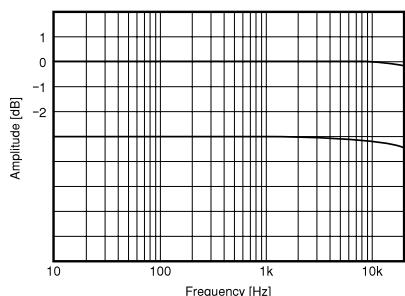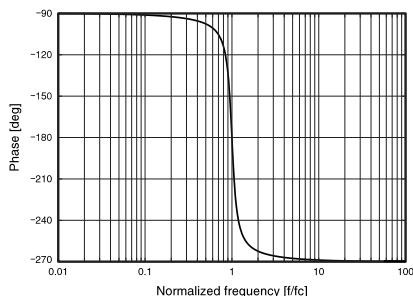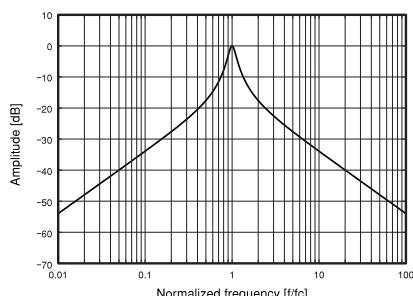バンドパスフィルタの位相特性($Q=5$)バンドパスフィルタの振幅特性($Q=5$)


出力のステップ応答(1次ローパスフィルタ)

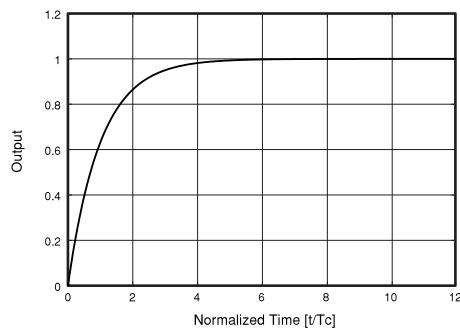


出力のステップ応答(2次ローパスフィルタ)

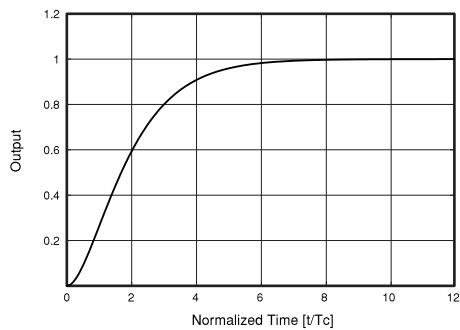


入出力波形(位相差0°)

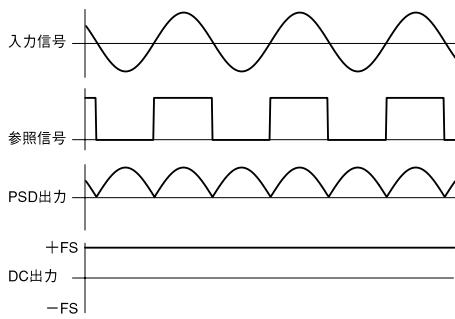

入出力波形(位相差90°)

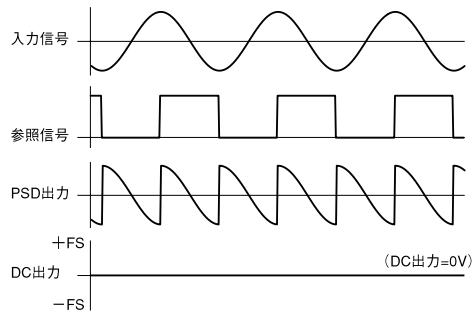

入出力波形(位相差180°)

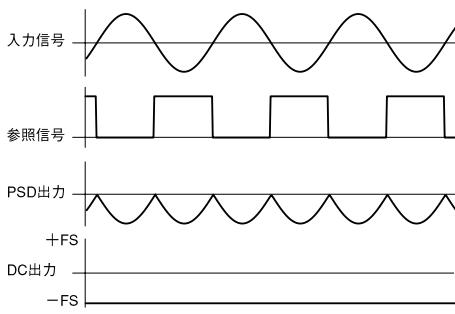

入出力波形(位相差270°)

